

# Versuchsprotokoll

## ELEKTRIZITÄTSLEHRE

Gedämpfter LCR-Schwingkreis und  
Gekoppelte LC-Schwingkreise

*Simon Schwarz und Marius Ising*

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Gedämpfter LCR-Schwingkreis</b>	<b>3</b>
1.1. Versuchsbeschreibung . . . . .	3
1.2. Versuchsaufbau . . . . .	4
1.3. Versuchsdurchführung . . . . .	5
1.4. Versuchsauswertung . . . . .	6
1.4.1. Schwingfall . . . . .	7
1.4.2. Aperiodischer Grenzfall . . . . .	12
1.4.3. Kriechfall . . . . .	12
1.5. Fazit . . . . .	12
<b>2. Gekoppelte LC-Schwingkreise</b>	<b>13</b>
2.1. Versuchsbeschreibung . . . . .	13
2.2. Schwebung . . . . .	14
2.2.1. Versuchsaufbau . . . . .	14
2.2.2. Versuchsdurchführung . . . . .	14
2.2.3. Versuchsauswertung . . . . .	15
2.2.4. Fazit . . . . .	18
2.3. Fundamentalschwingungen . . . . .	19
2.3.1. Versuchsaufbau . . . . .	19
2.3.2. Versuchsdurchführung . . . . .	20
2.3.3. Versuchsauswertung . . . . .	20
2.3.4. Fazit . . . . .	21
<b>A. LCR-Schwingfall: Regressionen der übrigen Widerstände</b>	<b>22</b>
<b>B. LCR-Schwingfall: FFT der übrigen Widerstände</b>	<b>24</b>
<b>C. LCR-Schwingfall: Exp-Einhüllende der übrigen Widerstände</b>	<b>26</b>

# 1. Gedämpfter LCR-Schwingkreis

## 1.1. Versuchsbeschreibung

In einer Serienschaltung aus Spule  $L$ , Kondensator  $C$  und Ohmschem Widerstand  $R$  (vgl. Abb. 1) wird der Kondensator zunächst aufgeladen und anschließend die Spannungsquelle mit einem Taster überbrückt, sodass der Kondensator sich über den Widerstand entladen kann. Dabei entlädt sich der Kondensator nicht sofort, sondern er schwingt sich bei der Spannung  $U = 0$  ein. Dieser Einschwingvorgang hängt wesentlich von der Dämpfung der Schwingung durch die Ohmschen Widerstände der Schaltung ab.

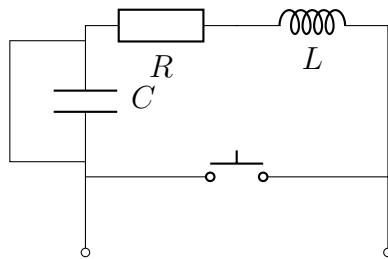


Abbildung 1: Schaltbild des LCR-Schwingkreises

Nach der Kirchhoffsschen Maschenregel gilt für die Schaltung bei gedrücktem Taster

$$0 = U_C + U_R + U_L = \frac{Q}{C} + RI + L \frac{dI}{dt}$$

Mit  $I = \frac{dQ}{dt}$  erhält man folgende Differentialgleichung

$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{LC} Q = 0$$

Dies ist die DGL einer gedämpften harmonischen Schwingung. Dabei bezeichnet  $\delta = \frac{R}{2L}$  die Dämpfungskonstante und  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  die Schwingungsfrequenz der ungedämpften Schwingung. Für die Lösung der DGL unterscheiden wir drei Fälle. In allen Fällen gelten die gleichen Anfangsbedingungen

$$Q(0) = CU_0 \quad \text{und} \quad I(0) = 0.$$

### Schwingfall ( $\delta < \omega_0$ )

Hier ist eine echte Schwingung zu beobachten. Es gilt

$$Q(t) = e^{-\delta t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)).$$

Aus den Anfangsbedingungen erhält man  $A = CU_0$  und  $B = A \frac{\delta}{\omega}$ . Für den Strom gilt wegen  $I = \frac{dQ}{dt}$

$$I(t) = -CU_0 e^{-\delta t} \left( \omega + \frac{\delta^2}{\omega} \right) \sin(\omega t). \quad (1)$$

### Kriechfall ( $\delta > \omega_0$ )

In diesem Fall ist die Dämpfung so stark, dass der Kondensator seine Spannung nur sehr langsam verliert. Zudem findet keine Schwingung statt.

$$Q(t) = Ae^{(-\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t} + Be^{(-\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t}$$

Aus den Anfangsbedingungen ergibt sich

$$A = CU_0 \frac{\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}}{2\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}} \quad \text{und} \quad B = CU_0 \frac{-\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}}{2\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}}$$

### Aperiodischer Grenzfall ( $\delta = \omega_0$ )

Der Kondensator wird innerhalb der kürzesten Zeit entladen. Die Lösung hat die Form

$$Q(t) = e^{-\delta t}(A + Bt)$$

mit  $A = CU_0$  und  $B = \delta A$ .

## 1.2. Versuchsaufbau

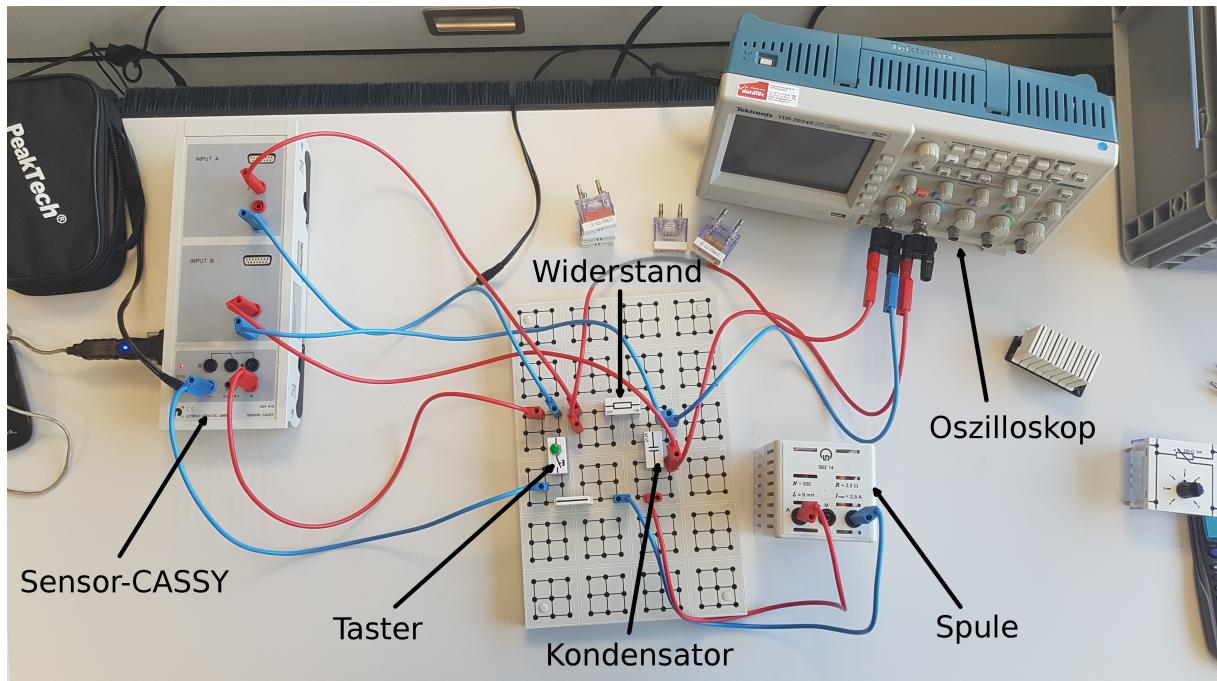


Abbildung 2: Versuchsaufbau LCR-Schwingkreis

Das Schaltbild aus Abbildung 1 wird auf der Rastersteckplatte aufgebaut. Dies ist in Abbildung 2 zu sehen. Als Spannungsquelle dient die Spannungsquelle des Sensor-CASSY. Die Spannung am Kondensator wird am Eingang B und die Stromstärke am Eingang A gemessen. Zusätzlich wird die Spannung am Kondensator am Channel 1 und die Spannung am Widerstand am Channel 2 des Oszilloskops gemessen. Die Erde liegt dabei zwischen Kondensator und Widerstand.

### 1.3. Versuchsdurchführung

Die Schwingungen werden im Modus „automatische Aufnahme“ mit folgenden Messparametern aufgenommen:


- Messbereich Strom  $I$ :  $\pm 0.3\text{A}$
- Messbereich Spannung am Kondensator  $U_C$ :  $\pm 10\text{V}$
- Messintervall:  $10\mu\text{s}$
- Anzahl an Messpunkten: 2000
- Messzeit: 20ms

Die Spannungsquelle des Sensor-CASSYs ist stets eingeschaltet, so dass der Kondensator geladen ist. Eine Messung wird ausgelöst, indem der Taster gedrückt und somit der Stromkreis geschlossen wird. Um möglich direkt nach Betätigung des Tasters die Aufnahme zu beginnen, wird ein Trigger verwendet. Dieser aktiviert die Messung bei einer steigenden Flanke von  $U_C$ , die den Schwellenwert von  $-9.2\text{V}$  überschreitet. Das ist sinnvoll, weil die Spannungsquelle auf  $U_0 = 9.4\text{V}$  eingestellt ist und die Polung des Messgerätes zu einer gemessenen Kondensatorspannung von  $-9.4\text{V}$  bei offenem Taster führt. Vorab werden die im Versuch verwendeten Widerstände mit Hilfe eines Multimeters auf ihren tatsächlichen Widerstandswert geprüft. In Tabelle 1 sind die verwendeten Widerstände mit Herstellerangabe und gemessenen Werten angegeben.


Herstellerangabe / $\Omega$	Gemessener Wert / $\Omega$
1	$1.008 \pm 0.001$
5.1	$5.101 \pm 0.001$
10	$9.990 \pm 0.002$
20	$19.82 \pm 0.01$
47	$46.67 \pm 0.01$
100	$99.24 \pm 0.04$
1000	$991.20 \pm 0.08$

Tabelle 1: Herstellerangaben für die verwendeten Widerstände und deren mittels Multimeter gemessene Widerstandswerte samt Fehler.


Die nun folgenden Rechnungen verwenden die gemessenen Widerstandswerte. Zusätzlich werden drei in Reihe geschaltete  $1\text{k}\Omega$  Widerstände verwendet, um einen Widerstand von  $3\text{k}\Omega$  zu erreichen. Da diese Messung jedoch nur zur Visualisierung des Kriechfalls dient, wird kein genauer Wert benötigt. Um den aperiodischen Grenzfall einzustellen, wird außerdem ein Potentiometer verwendet. Durch sukzessives Erhöhen des Widerstandes nimmt  $\delta$  zu, sodass ab einem gewissen Wert keine Schwingung mehr am Oszilloskop beobachtbar ist. Dieses Vorgehen wird in Abbildung 3 dargestellt.

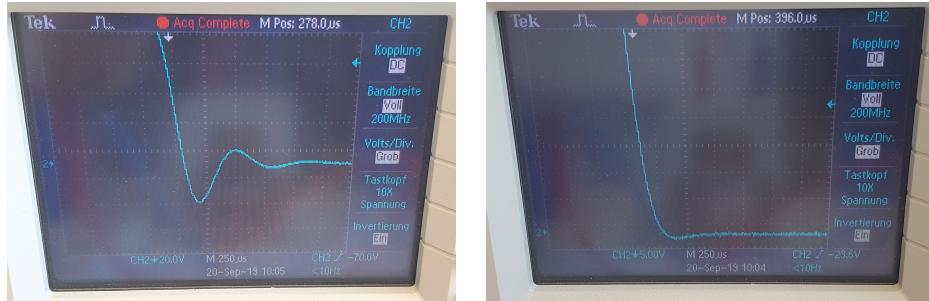

(a)  $60\Omega$

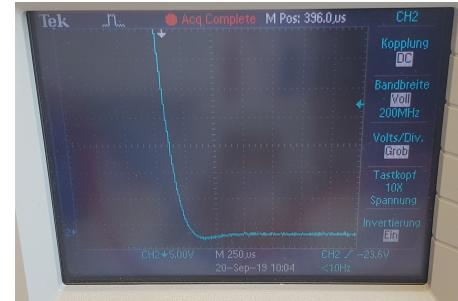

(b)  $160\Omega$

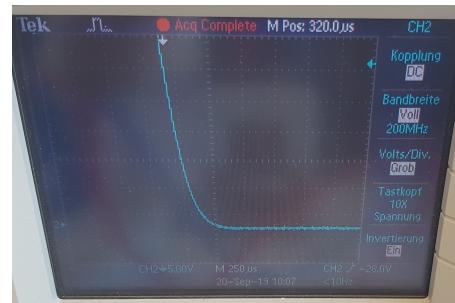

(c)  $186\Omega$

Abbildung 3: Messungen der Schwingung mit verschiedenen Einstellungen des Potentiometers. Man erkennt gut, wie durch das Erhöhen des Widerstandwertes die Schwingung abnimmt.

## 1.4. Versuchsauswertung

Beispielhafte Rohdaten für alle verschiedenen Fälle sind in Abbildung 4 zu sehen.

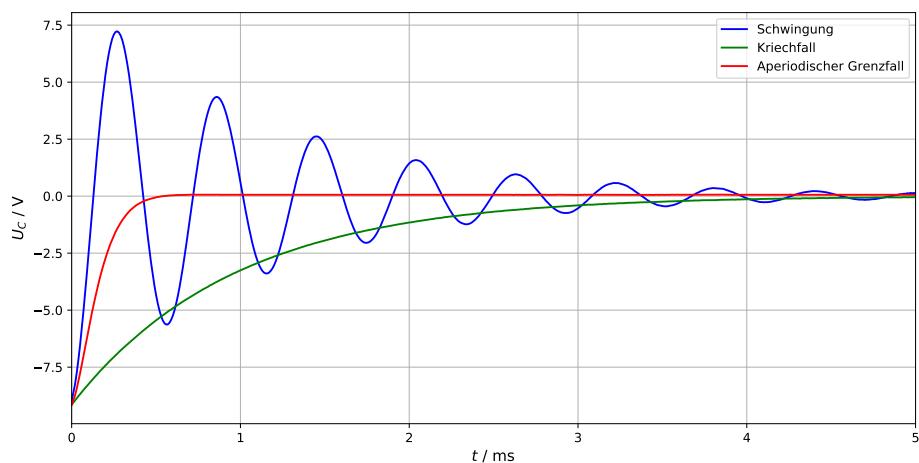


Abbildung 4: Rohdaten mit Schwing-, Kriech- und Aperiodischem Grenzfall

### 1.4.1. Schwingfall

Zunächst bestimmen wir die Frequenzen und die Dämpfungen der aufgenommenen Schwingungen für die verschiedenen verwendeten Ohmschen Widerstände. Um die Frequenz bzw. die Periodendauer zu bestimmen, existieren zwei Möglichkeiten. Einerseits ist die Analyse mittels FFT möglich. Andererseits können die Extrema aus den Rohdaten abgelesen und die Periodendauer mittels Regression über die Schwingungsanzahl bestimmt werden. Analog dazu besteht die Möglichkeit, die Dämpfung  $\delta$  aus Gleichung 1 durch logarithmisches Auftragen der Extrema, d.h. mit Regression, zu berechnen: Es gilt

$$\sin(\omega t_i) = \pm 1$$

für die Zeitpunkte  $t_i$  an denen  $I$  bzw.  $U_C$  ein Extremum annimmt. Durch logarithmieren der Gleichung 1 erhält man für diese Zeiten  $t_i$  dann

$$\log|I(t_i)| = -\delta t_i + \log \left| C U_0 \left( \omega + \frac{\delta^2}{\omega} \right) \right|$$

beziehungsweise eine analoge Form für  $U_C$ . Natürlich kann  $\delta$  durch die Verwendung eines Steigungsdreiecks auch nur bei zwei ablesbaren Maxima oder Minima bestimmt werden:

$$\delta = \frac{\log \left( \frac{U_C(t_0)}{U_C(t_1)} \right)}{t_1 - t_0}$$

Bei beiden Vorgehensweisen muss der Offset korrigiert werden. Als zweite Option für die Berechnung von  $\delta$  kann eine Exponentialfunktion als Einhüllende gefittet werden und die Dämpfung  $\delta$  aus dem Fit abgelesen werden. Für den  $100\Omega$  Widerstand sind Regressionen nicht praktikabel, da - aufgrund der starken Dämpfung - zu wenige Extrema genau ablesbar sind. Ein beispielhaftes Ergebnis für die Regression von abgelesenen Extrema bei der Schwingung des  $10\Omega$  Widerstand ist in Abbildung 5 dargestellt. Die übrigen durchgeföhrten Regressionen sind im Anhang A abgebildet.

Für die Frequenzen ergeben sich die in Tabelle 2 dargestellten Werte. Die FFT-Ergebnisse sind mit der Peakfinder-Methode berechnet. Dabei sollte man beachten, dass der FFT-Algorithmus die Frequenz mit einer Breite von  $h \approx 49.975\text{Hz}$  diskretisiert. Dies mindert die Qualität der Resultate spürbar. Als Fehler der Einzelmessungen wird die Differenz aus Argument-Maximum der Amplitude und Peak-Schwerpunkt verwendet. Der Fehler des gewichteten Mittels ist der innere Fehler der Einzelmessungen. Das Frequenzspektrum der ersten Messung des  $10\Omega$  Widerstands ist in Abbildung 6 zu sehen. Für die übrigen Widerstände befindet sich jeweils das Spektrum der 1. Messung im Anhang B.

Ohmscher Widerstand / $\Omega$	Regression / Hz	$f$ mit FFT / Hz			
		Messung 1	Messung 2	Messung 3	Mittel
1	$1696.9 \pm 0.6$	$1715.7 \pm 16.6$	$1715.2 \pm 16.1$	$1715.3 \pm 16.1$	$1715.4 \pm 9.4$
5.1	$1696.3 \pm 0.7$	$1718.9 \pm 19.7$	$1719.0 \pm 19.8$	$1719.0 \pm 19.8$	$1718.9 \pm 11.4$
10	$1695.1 \pm 1.0$	$1719.3 \pm 20.1$	$1719.3 \pm 20.1$	$1719.2 \pm 20.0$	$1719.2 \pm 11.6$
20	$1689.2 \pm 2.1$	$1720.4 \pm 21.3$	$1720.3 \pm 21.2$	$1720.3 \pm 21.2$	$1720.4 \pm 12.2$
47	$1628.6 \pm 4.8$	$1761.1 \pm 62.0$	$1761.3 \pm 62.1$	$1741.5 \pm 42.4$	$1751.0 \pm 30.5$
100	-	$1294.7 \pm 154.6$	$1293.4 \pm 155.8$	$1339.0 \pm 110.3$	$1316.4 \pm 77.8$

Tabelle 2: Mit Regression und FFT ermittelte Frequenzwerte.

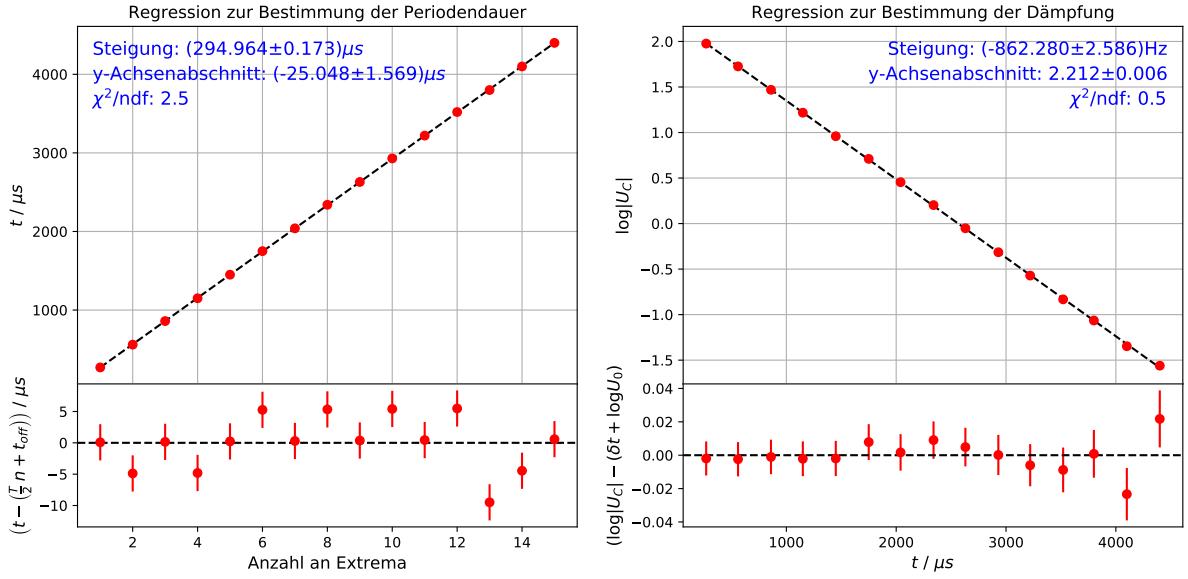


Abbildung 5: Regressionen für den  $10\Omega$  Widerstand zur Bestimmung von  $\frac{T}{2}$  und  $\delta$ .

Die Messungen des  $100\Omega$  Widerstands werden von nun an nicht weiter ausgewertet, da die kurze Schwingzeit keine zuverlässigen Ergebnisse ermöglicht. Des Weiteren arbeitet die Peakfinder-Methode wegen der groben Diskretisierung der Frequenz durch den FFT-Algorithmus nicht korrekt, sodass die Frequenzen der Regressionsmethode als weitere Berechnungsgrundlage dienen. Ein Indiz dafür, dass die Frequenzwerte aus dem Spektrum systematisch fehlerhaft sind, ist, dass sie mit steigendem Widerstand steigen, obwohl

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \delta^2 \quad (2)$$

mit der korrigierten Frequenz  $\omega_0$  und der Dämpfung  $\delta$  gilt und sie daher, wie die Regressionsdaten, fallen müssten.

Ohmscher Widerstand / $\Omega$	$\delta \pm \sigma_{\delta, \text{stat}} \pm \sigma_{\delta, \text{syst}}$ (mit Regression berechnet) / Hz
1	$341.02 \pm 0.26 \pm 0.02$
5.1	$565.81 \pm 0.57 \pm 0.04$
10	$860.24 \pm 1.25 \pm 0.05$
20	$1421.97 \pm 3.57 \pm 0.18$
47	$2820.46 \pm 16.19 \pm 0.92$
100	—

Tabelle 3: Mittels Regression berechnete Dämpfungswerte

Die aus der Regression von  $\log|U_C|$  über  $t$  bestimmten Dämpfungswerte sind in Tabelle 3 einsehbar. Die Regressionen selber sind in Abbildung 5 und Anhang A geplottet. Die systematischen Fehler  $\sigma_{\text{syst}}$  ergeben sich aus den systematischen Fehlern von  $U_C$ . Für  $U_C$  wird ein statistischer Fehler von  $\sigma_{U_C} = 4.89\text{mV}$  verwendet. Dies entspricht der Diskretisierungsbreite des Sensor-CASSYs für den vorliegenden Messbereich  $\pm 10\text{V}$ .

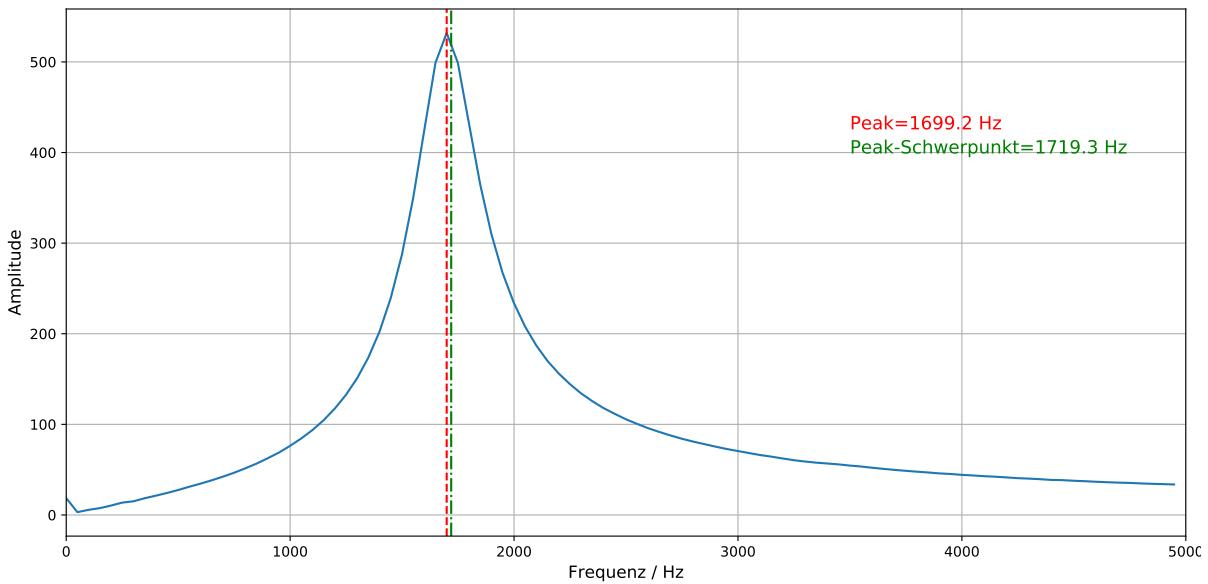


Abbildung 6: Mittels FFT berechnetes Spektrum für die erste Messung des  $10\Omega$  Widerstands. Die rote Linie zeigt das Argument-Maximum an. Die grüne Linie Hingegen den Peak-Schwerpunkt.

Die berechneten Dämpfungen mittels Fit einer einhüllenden Exponentialfunktion um die Schwingung können aus Tabelle 4 abgelesen werden. Die Größe der systematischen Fehler liegt dabei unter 1% der statistischen Fehler, so dass die systematischen Fehler vernachlässigt werden. Die Fehler der gewichteten Mittel sind die äußeren Fehler der drei Messungen. Für eine Messung mit dem  $10\Omega$  Widerstand ist die Einhüllende in Abbildung 7 geplotted. Im Anhang C befinden sich Einhüllende für jeweils eine Messung der übrigen Widerstände.

Ohmscher Widerstand / $\Omega$	$\delta$ mit Exp-Einhüllender / Hz			
	Messung 1	Messung 2	Messung 3	Mittel
1	$348.56 \pm 0.27$	$324.45 \pm 0.23$	$325.60 \pm 0.23$	$331.32 \pm 7.38$
5.1	$562.21 \pm 0.55$	$574.88 \pm 0.57$	$575.29 \pm 0.57$	$570.61 \pm 4.34$
10	$858.22 \pm 1.05$	$856.24 \pm 1.05$	$849.17 \pm 1.03$	$854.48 \pm 2.76$
20	$1409.89 \pm 2.51$	$1417.40 \pm 2.54$	$1409.46 \pm 2.51$	$1412.21 \pm 2.57$
47	$2995.46 \pm 13.28$	$2891.72 \pm 8.96$	$2922.18 \pm 12.57$	$2923.66 \pm 29.28$

Tabelle 4: Durch Anwendung der Pythonmethode `analyse.exp_einhueillende` bestimmte Dämpfungen.

Nun kann  $\delta$  über  $R$  aufgetragen und eine Regression durchgeführt werden. Dies ist sowohl für die Daten aus Tabelle 3 als auch aus Tabelle 4 in Abbildung 8 dargestellt.

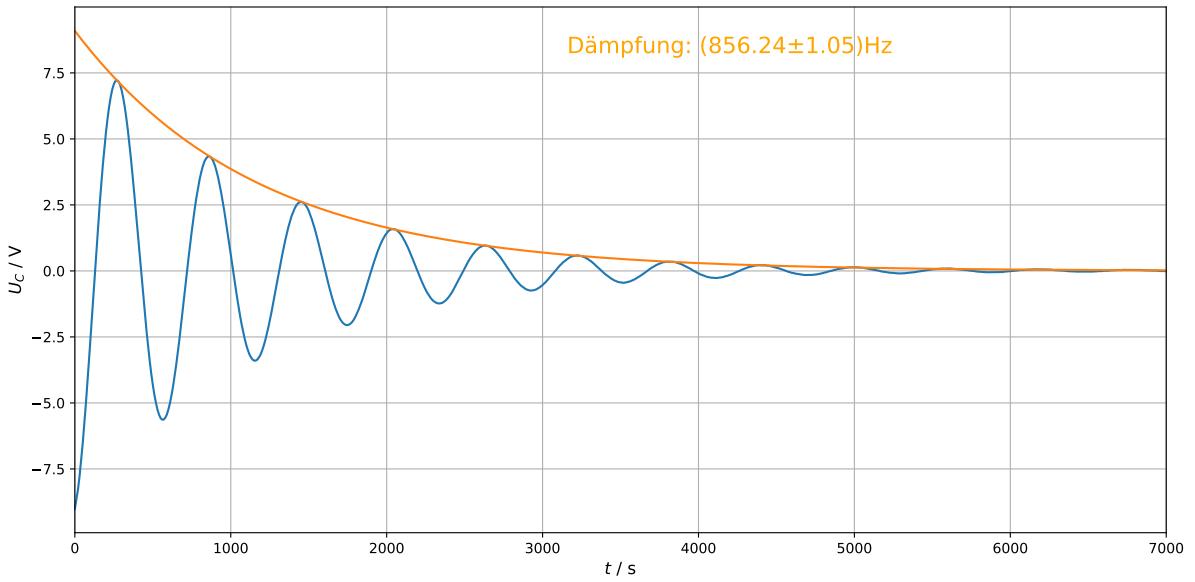


Abbildung 7: Mittels Python berechnete exponentiell Einhüllende für die zweite Messung des  $10\Omega$  Widerstands.

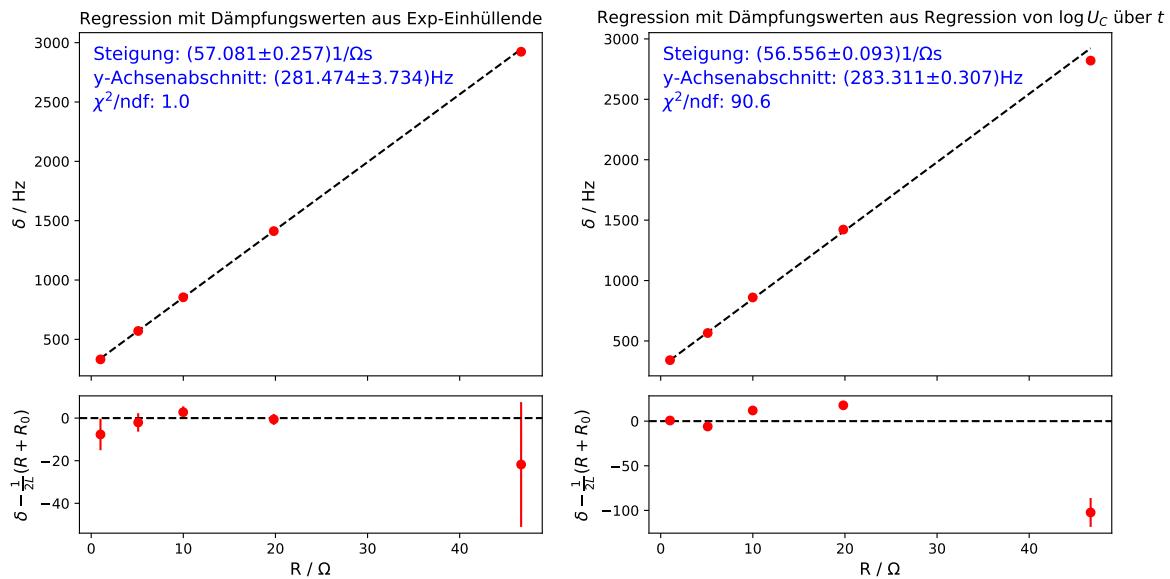


Abbildung 8: Regressionen von  $\delta$  über  $R$  zur Bestimmung von  $L$ .

Die Daten, die mit den Einhüllenden berechnet wurden, liefern die bessere Regression und werden daher für die weitere Auswertung verwendet. Im Gegensatz zu den Frequenzen kann man hier nicht direkt an der Tabelle erkennen, welche Daten qualitativ besser sind. Ein Nachteil von den Dämpfungswerten aus der Methode `exp_einhueillende` sind die (verglichen mit den Regressions-Daten) großen Fehler, die aufgrund unterschiedlicher Ergebnisse in den einzelnen Messreihen entstehen. Mit der linken Regressiongerade

$\text{reg}(R) = \Delta \cdot R + \alpha$  aus Abbildung 8 folgt nun

- $R_0 = \frac{\alpha}{\Delta r} = 4.93\Omega$
- $\sigma_{R_0} = R_0 \sqrt{\left(\frac{\sigma_\alpha}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\Delta}{\Delta}\right)^2} = 0.07\Omega$
- $L = \frac{1}{2\Delta} = 8.759\text{mH}$
- $\sigma_L = \frac{\sigma_\Delta}{\Delta^2} = 0.079\text{mH}$ .

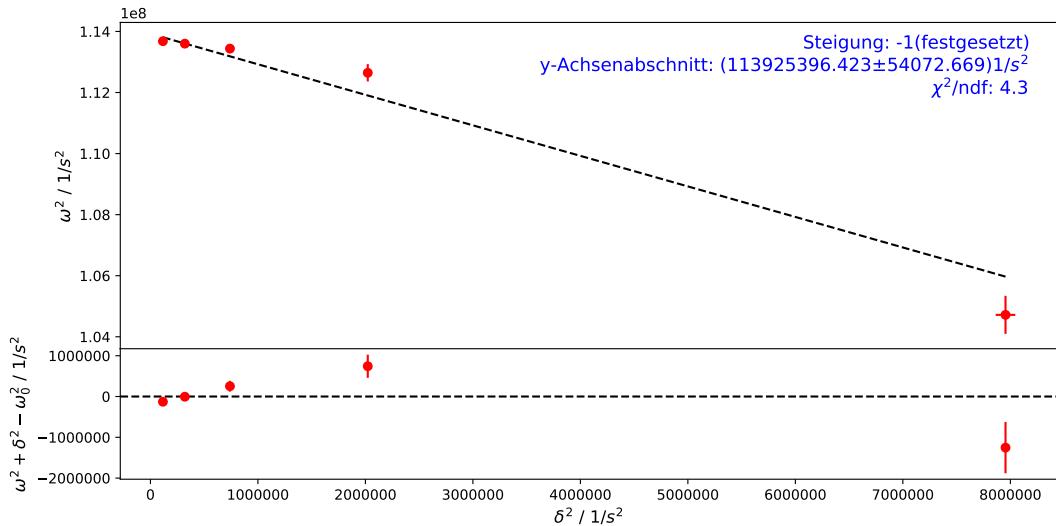


Abbildung 9: Regression von  $\omega^2$  über  $\delta^2$  zur Bestimmung von  $\omega_0$ .

Mit diesen Ergebnissen liefert eine Regression von  $\omega^2$  über  $\delta^2$ , die in Abbildung 9 gezeigt ist, die Grundfrequenz  $\omega_0 = (10673.58 \pm 2.53)\text{Hz}$ , d.h.  $f_0 = (1698.75 \pm 0.40)\text{Hz}$ , und eine Kapazität von  $C = \frac{1}{L\omega_0^2} = (1.002 \pm 0.009)\mu\text{F}$ .

Alternativ kann auch der Restwiderstand  $R_0 = (4.93 \pm 0.07)\Omega$  aus der Regression 8 verwendet werden, um eine Regression von  $\omega^2$  über  $(R + R_0)^2$  anzufertigen. Aus 2 folgt nämlich

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \frac{1}{4L^2} R_{\text{Ges}}^2.$$

Somit kann  $\omega_0$  als Wurzel des y-Achsenabschnitts und  $L$  aus der Steigung bestimmt werden. Diese Regression ist in Abbildung ?? dargestellt und liefert  $\omega_0 = (10672.64 \pm 2.85)\text{Hz}$ , d.h.  $f_0 = (1698.60 \pm 0.45)\text{Hz}$  und  $L = (9.020 \pm 0.317)\text{mH}$ . Dies wiederum ergibt eine Kapazität von  $C = \frac{1}{L\omega_0^2} = (0.973 \pm 0.034)\mu\text{F}$ .

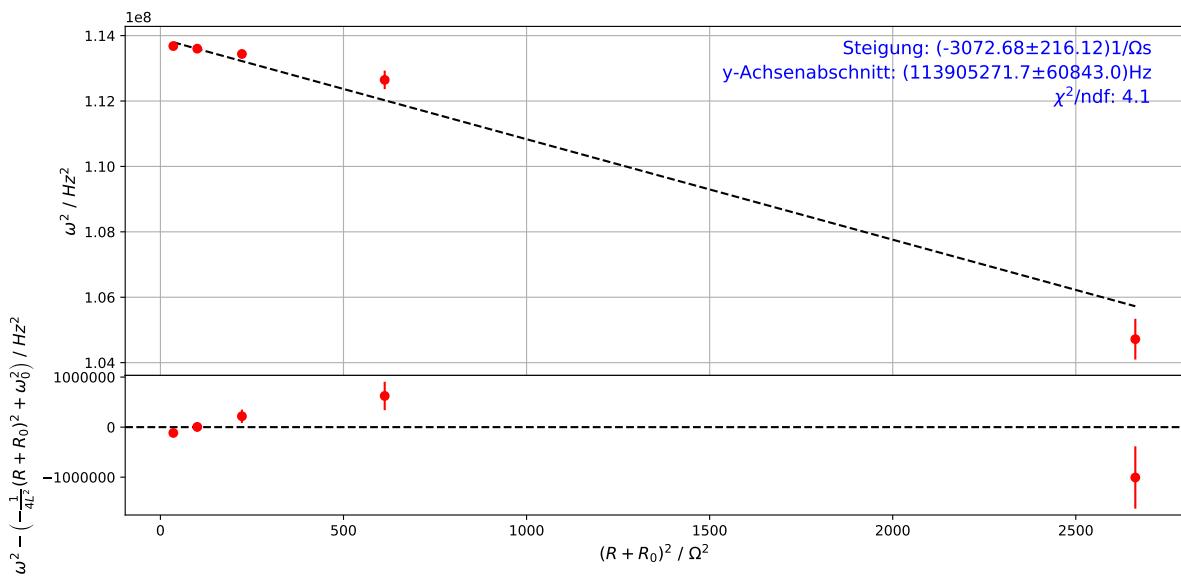


Abbildung 10: Regression von  $\omega^2$  über  $(R + R_0)^2$  zur Bestimmung von  $\omega_0$  und  $L$ .

#### 1.4.2. Aperiodischer Grenzfall

#### 1.4.3. Kriechfall

### 1.5. Fazit

## 2. Gekoppelte LC-Schwingkreise

### 2.1. Versuchsbeschreibung

In diesem Versuch werden zwei Schwingkreise induktiv miteinander gekoppelt. Speziell werden hier die beiden Fundamentalschwingungen bei gleichsinniger und gegensinniger Anregung und eine Schwebung aufgezeichnet.

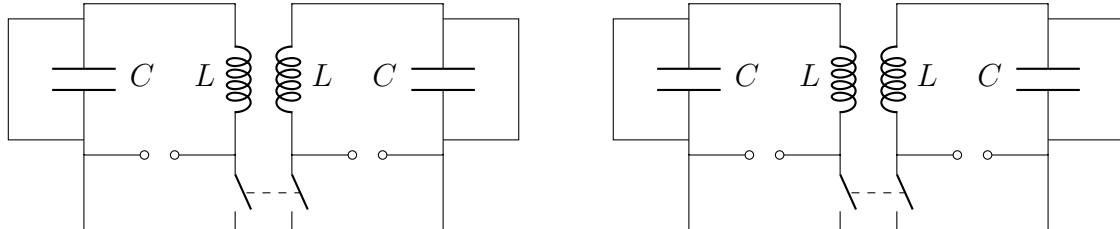


Abbildung 11: Fundamentalschwingungen der gekoppelten Schwingkreise bei gleichsinniger (links) und gegensinniger Anregung (rechts)

Bei überbrückter Spannungsquelle gelten für den gekoppelten Schwingkreis die folgenden Differentialgleichungen

$$\begin{aligned}\ddot{I}_1 + k\ddot{I}_2 + \frac{1}{LC}I_1 &= 0 \\ \ddot{I}_2 + k\ddot{I}_1 + \frac{1}{LC}I_2 &= 0\end{aligned}$$

Dabei bezeichnet  $k \in (0, 1)$  die Kopplung der beiden Schwingkreise. Mit den sogenannten *Fundamentalströmen*  $I_+ = I_1 + I_2$  und  $I_- = I_1 - I_2$  erhält man durch Addition bzw. Subtraktion der obigen Gleichungen und anschließendem Umformen

$$\begin{aligned}\ddot{I}_+ + \frac{1}{LC(1+k)}I_+ &= 0 \\ \ddot{I}_- + \frac{1}{LC(1-k)}I_- &= 0\end{aligned}$$

Daraus ergeben sich harmonische Schwingungen mit den Kreisfrequenzen

$$\omega_+ = \frac{\omega_0}{\sqrt{1+k}} \quad \text{und} \quad \omega_- = \frac{\omega_0}{\sqrt{1-k}}.$$

Dabei ist  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  die Kreisfrequenz der ungekoppelten Schwingung. Mithilfe der Fundamentalschwingungen lässt sich dann der Kopplungsgrad bestimmen

$$k = \frac{f_-^2 - f_+^2}{f_-^2 + f_+^2}.$$

Bei Messung einer Schwebung mit Schwebungsfrequenz  $f_s$  und Frequenz der gekoppelten Schwingung  $f_k$  kann man die Fundamentalschwingungen gemäß

$$f_k = \frac{f_- + f_+}{2} \quad \text{und} \quad f_s = \frac{f_- - f_+}{2}$$

bestimmen. Aufgrund der unvermeidbaren Dämpfung der beiden Schwingkreise sind die Extrema des einen Schwingkreises gegen die Nulldurchgänge des anderen verschoben. Für Kopplungen  $k < 0.2$  gilt näherungsweise für die zeitliche Verschiebung

$$\Delta t \approx \frac{1}{\omega_s} \left( \frac{\pi}{2} - \arctan \left( \frac{k}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \right) \right) \quad (3)$$

## 2.2. Schwebung

### 2.2.1. Versuchsaufbau

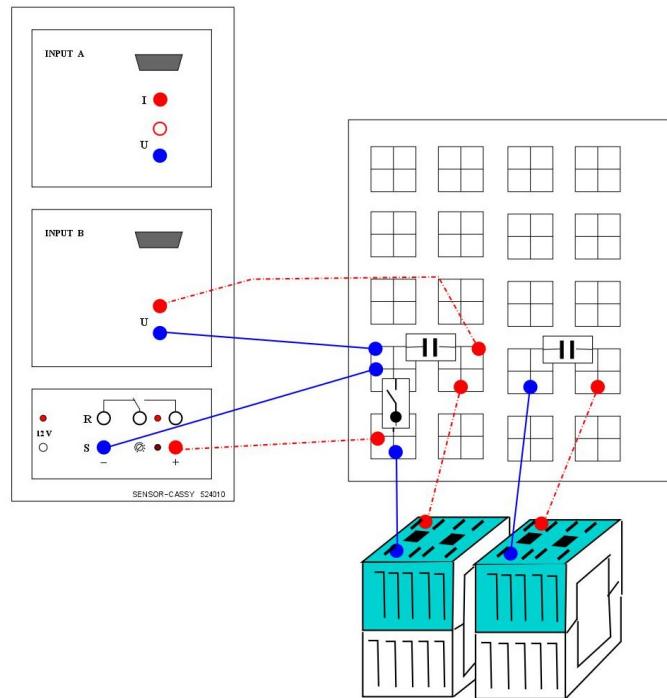


Abbildung 12: Aufbau zur Erzeugung einer Schwebung

Zur Erzeugung einer Schwebung wird nur einer der beiden Schwingkreise angeregt. Die Schwingkreise werden gemäß Abbildung 12 auf der Rastersteckplatte aufgebaut. Als Schalter dient dabei ein Taster. Im ersten Schwingkreis werden Kondensator und Spule aus dem ersten Versuch verwendet. Für den zweiten Schwingkreis werden baugleiche Teile benutzt.

### 2.2.2. Versuchsdurchführung

Kondensator 1 wird mit  $U_0 = 9.5 \text{ V}$  aufgeladen. Die Spannung am ersten Kondensator  $U_1$  wird im Eingang A des ersten Sensor-CASSYs und die Spannung am zweiten Kondensator  $U_2$  wird im Eingang A des zweiten Sensor-CASSYs gemessen. Für die Messungen werden folgende Messparameter verwendet:

- Messart: automatische Aufnahme
- Messbereich:  $\pm 10 \text{ V}$
- Messintervall:  $10 \mu\text{s}$
- Messungen: 8000
- Messzeit: 80 ms

Die Messung wird dabei durch einen Trigger auf die fallende Flanke von  $U_1$  bei 6.7 V gestartet. Es werden Schwebungen in drei verschiedenen Konfigurationen aufgezeichnet. Bei Schwebung 1 befinden sich die Spulen direkt aneinander. Bei Schwebung 2 haben die Spulen einen Abstand von etwa 5 cm und bei Schwebung 3 werden die Spulen direkt aneinander auf einen Eiskern gepackt. Bei einer Messung mit einer LCR-Messbrücke von Telemeter Electronic ergaben sich für die Bauteile die folgenden Werte:

Schwingkreis	Kapazität / nF	Induktivität / mH
1	$984.2 \pm 0.2$	$9.03 \pm 0.01$
2	$980.1 \pm 0.1$	$9.00 \pm 0.01$

Die Fehler wurden dabei anhand der Fluktuation des angezeigten Wertes geschätzt.

### 2.2.3. Versuchsauswertung

Die Rohdaten zu Schwebung 1 sind in Abbildung 13 beispielhaft zu sehen.

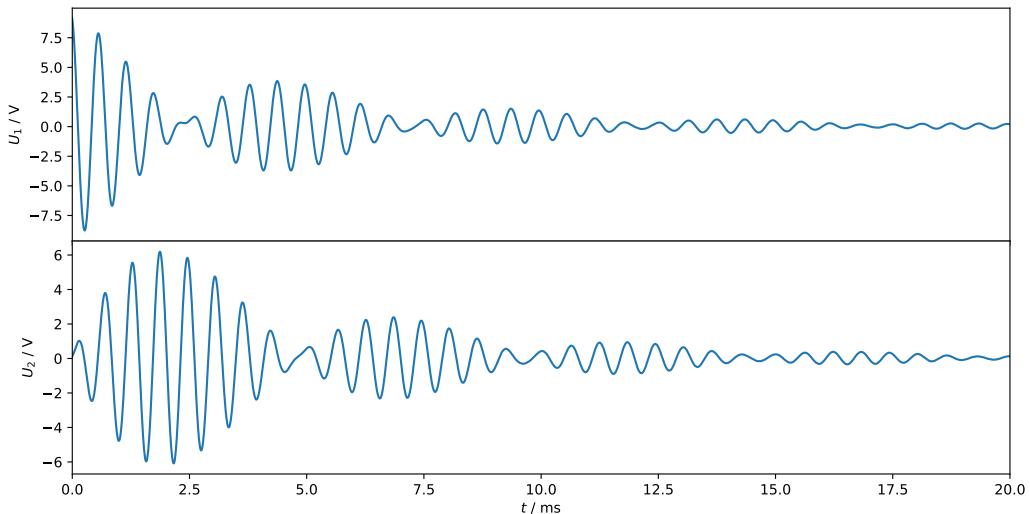


Abbildung 13: Rohdaten der Schwebung

Da sich die Periodendauer der Schwebung bei den beiden anderen Schwebungen garnicht anhand der Schwebungsmaxima bestimmen lässt, wird ausschließlich eine Auswertung

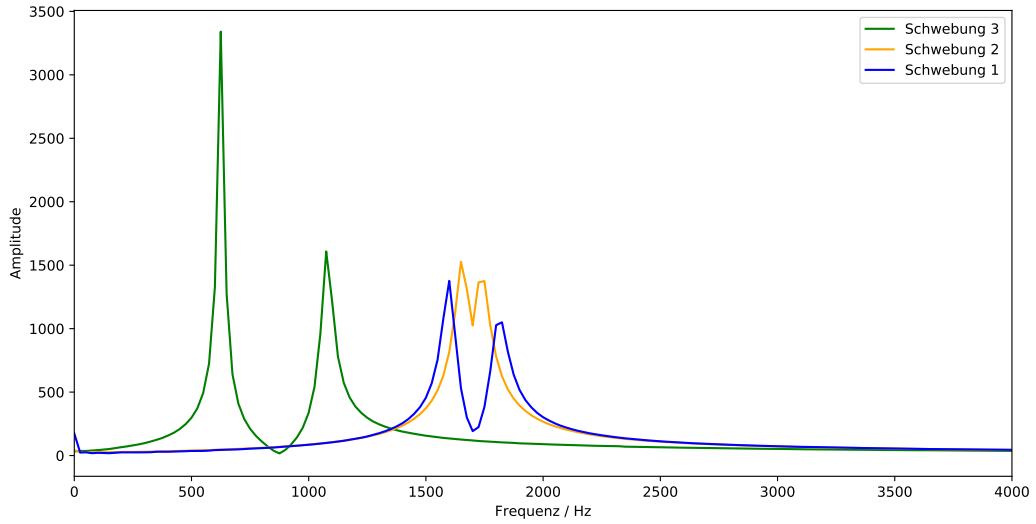


Abbildung 14: Frequenzspektren der drei Schwebungen

mittels FFT vorgenommen. Die Frequenzspektren für alle drei Konfigurationen sind in Abbildung 14 zu sehen. Diese wurden aus der Spannung am ersten Kondensator berechnet. Man erkennt gut, dass mit zunehmender Dämpfung die Peaks weiter auseinander liegen und der Mittelwert der Peaks sich zu kleineren Frequenzen verschiebt. Mit der Peak-Schwerpunktmetode ergeben sich die Frequenzen in Tabelle 5. Als Fehler wird dabei die Frequenzdifferenz zwischen Argument-Maximum und Peakschwerpunkt verwendet.

Schwebung	$f_+ / \text{Hz}$	$f_- / \text{Hz}$
1	$1598.65 \pm 0.95$	$1832.1 \pm 7.5$
2	$1639 \pm 11$	$1727 \pm 23$
3	$631.8 \pm 6.9$	$1094 \pm 19$

Tabelle 5: Frequenzen aus FFT

Die Spannung am zweiten Kondensator liefert hier identische Werte. Mithilfe der Frequenzen lassen sich nun die Kopplungsgrade der drei Konfigurationen berechnen. Es gilt

$$k = \frac{f_-^2 - f_+^2}{f_-^2 + f_+^2}.$$

Mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung lässt sich der Fehler auf  $k$  zu

$$\sigma_k = \frac{4f_- f_+}{(f_-^2 + f_+^2)^2} \sqrt{f_+^2 \sigma_{f_-}^2 + f_-^2 \sigma_{f_+}^2}$$

bestimmen. Es ergeben sich die Werte in Tabelle 6.

Schwebung	$k$
1	$0.1355 \pm 0.0041$
2	$0.0522 \pm 0.0146$
3	$0.4999 \pm 0.0155$

Tabelle 6: Berechnete Kopplungsgrade

Wir wollen nun noch überprüfen, ob die erwartete Zeitverschiebung aus Gleichung 3 zutrifft. Die Beziehung gilt dabei nur für die Schwingungen 1 und 2. Da sich bei Schwingung 2 die Verschiebung nicht ablesen lässt, werten wir ausschließlich Schwingung 1 aus. Es lassen sich hier zwei Maxima/Nulldurchgänge auswerten. Abbildung 15 veranschaulicht das Ablesen der Zeitpunkte und den Ablesefehler.

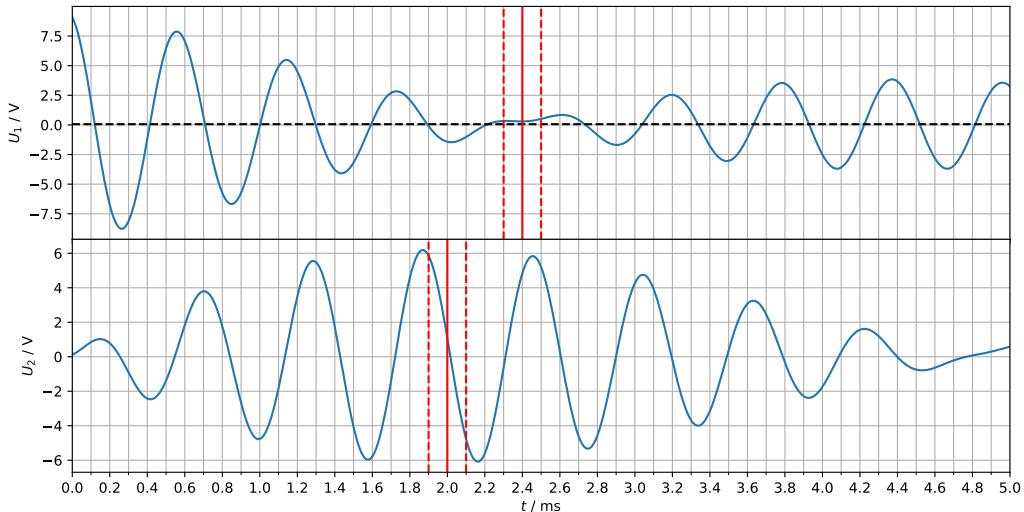


Abbildung 15: Bestimmung der Nulldurchgänge/Maxima

Die abgelesenen Zeitpunkte sind in Tabelle 7 aufgeführt.

	$t_1 / \text{ms}$	$t_2 / \text{ms}$
Nulldurchgang $U_1$	$2.4 \pm 0.1$	$7.3 \pm 0.1$
Maximum $U_2$	$2.0 \pm 0.1$	$6.9 \pm 0.1$

Tabelle 7: Abgelesene Zeitpunkte der Nulldurchgänge/Maxima

Nach Differenzbildung und gewichteter Mittelung ergibt sich mit dem inneren Fehler  $\Delta t = (0.4 \pm 0.1) \text{ ms}$ . Zum Vergleich berechnen wir die erwartete Zeitverschiebung

$$\Delta t_e \approx 0.495 \text{ ms}.$$

Dabei wurde für den Widerstand der Wert des Restwiderstandes aus dem ersten Versuch verwendet. Die abgelesene Verschiebung stimmt also innerhalb der Unsicherheiten mit der Erwartung überein.

#### 2.2.4. Fazit

In diesem Versuch konnten einige qualitative Aussagen bestätigt werden. Zum einen konnte man sehen, dass die Peaks im Frequenzspektrum mit zunehmender Dämpfung zu kleineren Frequenzen verschoben sind und weiter auseinander liegen. Zudem konnte auch die erwartete Zeitverschiebung zwischen den Nulldurchgängen des einen und den Extrema des anderen Schwingkreises bestätigt werden. Nebenbei wurden die Kopplungsgrade  $k$  für die erste und dritte Schwebung auf etwa 3 % genau bestimmt.

## 2.3. Fundamentalschwingungen

### 2.3.1. Versuchsaufbau



bilder/aufbau\_fundamental.jpg

Abbildung 16: Aufbau zur Anregung der Fundamentalschwingungen

Zur Anregung der Fundamentalschwingungen werden die Aufbauten aus Abbildung 16 verwendet. Dabei ist links die gleichsinnige und rechts die gegensinnige Anregung zu sehen. Abweichend zur Zeichnung werden die Spannungen jeweils am Eingang A gemessen. Die Kondensatoren und Spulen sind dabei die gleichen wie bei der Aufzeichnung der Schwebung.

### 2.3.2. Versuchsdurchführung

Es werden die gleichen Messparameter wie bei der Aufzeichnung der Schwebung verwendet. Einzig die Anzahl an Messpunkten wird auf 16000 erhöht, entsprechend einer Messzeit von 160 ms. Dies dient der besseren Auflösung der Peaks im Frequenzspektrum. Die Messung wird wieder durch Betätigung des Schalters, welcher hier beide Schaltkreise gleichzeitig schaltet, gestartet. Die Spulen befinden sich ohne Eisenkern direkt aneinander.

### 2.3.3. Versuchsauswertung

Die Rohdaten zur gleichsinnigen Anregung sind in Abbildung 17 geplottet.

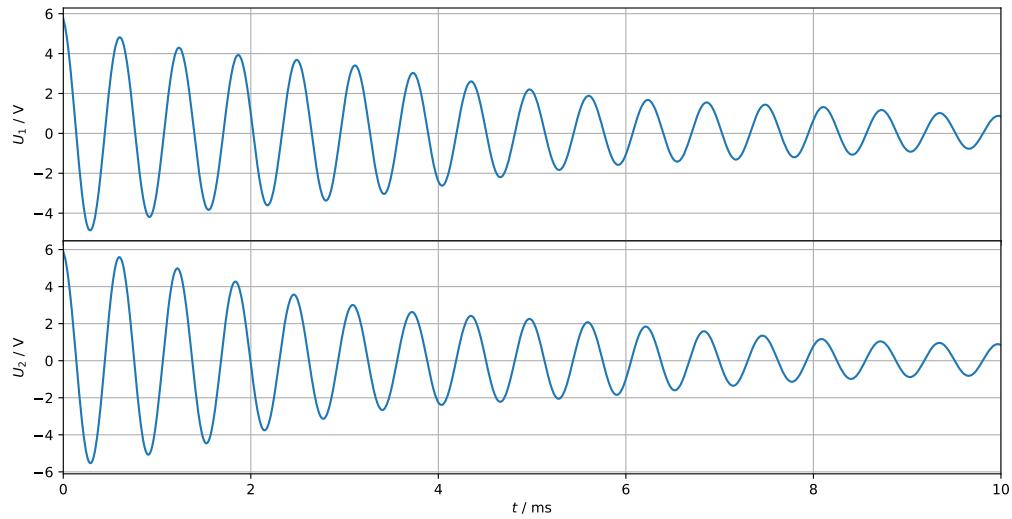


Abbildung 17: Rohdaten zur Anregung der gleichsinnigen Fundamentalschwingung

Interessanter sind jedoch die Frequenzspektren der beiden Anregungen. Diese befinden sich in Abbildung 18.

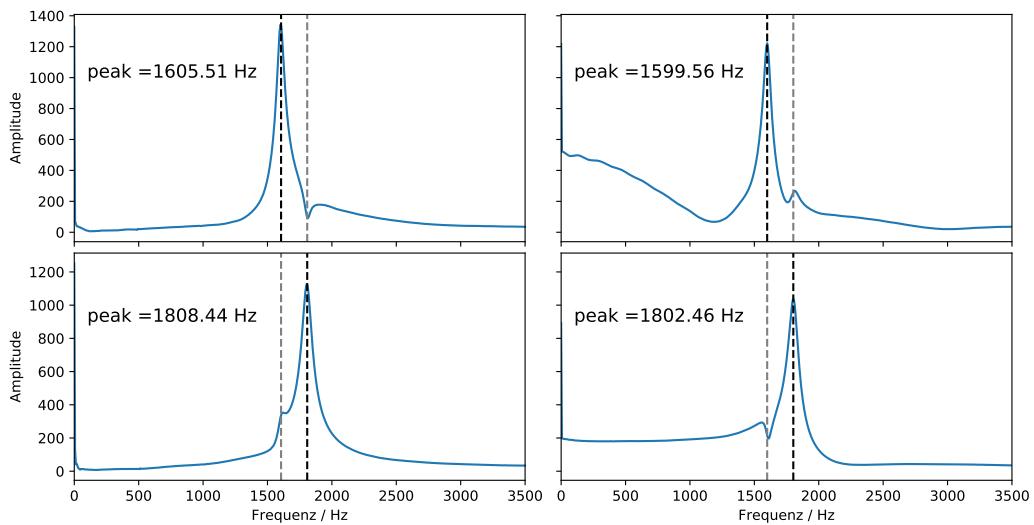


Abbildung 18: Frequenzspektren der Fundamentalschwingungen

Dabei sind oben die gleichsinnigen und unten die gegensinnigen Anregungen zu sehen. Zudem ist jeweils links der erste und rechts der zweite Schwingkreis. Die Frequenzen stimmen in etwa mit den Frequenzen aus Schwebung 1 überein. Die Abweichungen können vor allem durch der veränderten Aufbau bedingt sein.

#### 2.3.4. Fazit

Es war äußerst schwierig die Fundamentalschwingungen zu treffen. Durch leicht unterschiedliche Bauteile und die schwierige gleichzeitige Schaltung der beiden Schwingkreise sind die erhaltenen Schwingungen eher Zufallsprodukte gewesen. Man sieht im Frequenzspektrum zudem, dass die zweite Fundamentalschwingung auch leicht angeregt wird.

## A. LCR-Schwingfall: Regressionen der übrigen Widerstände

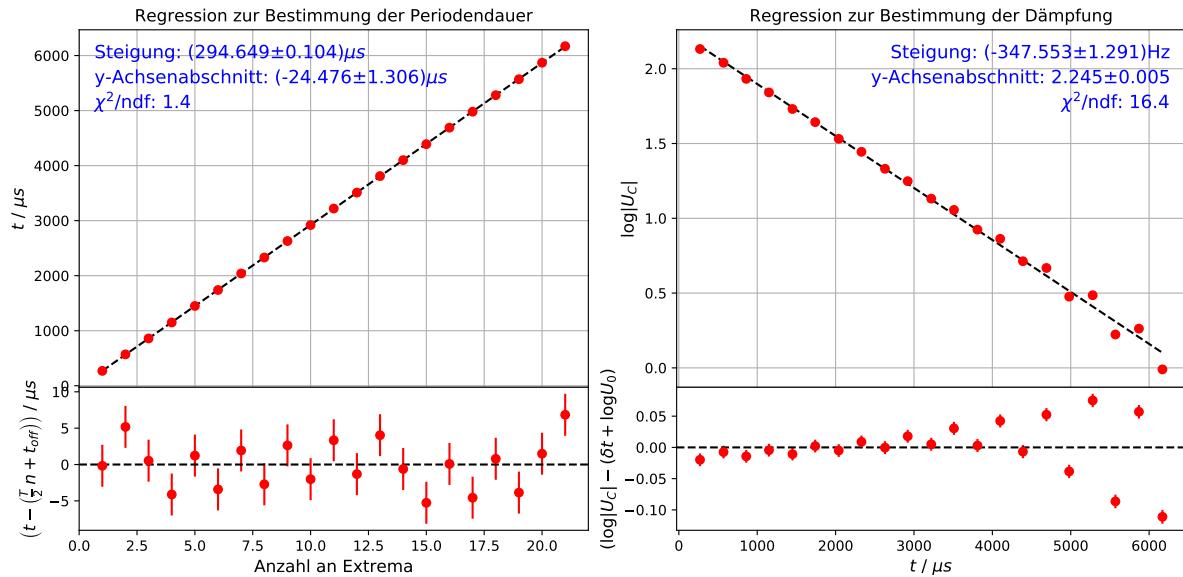


Abbildung 19: Regressionen für den  $1\Omega$  Widerstand zur Bestimmung von  $\frac{T}{2}$  und  $\delta$

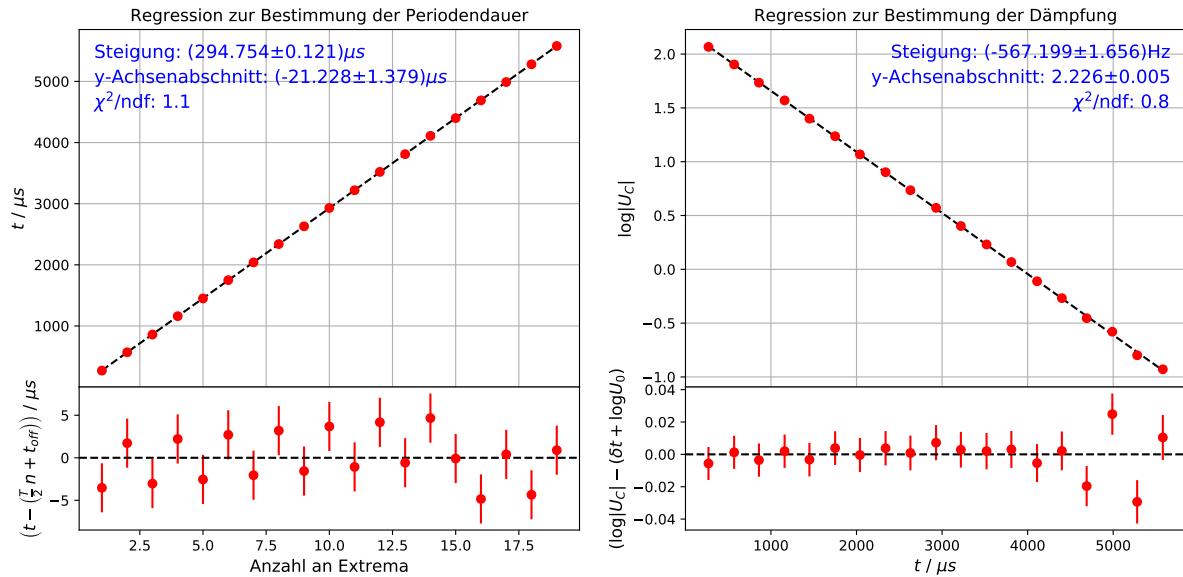


Abbildung 20: Regressionen für den  $5.1\Omega$  Widerstand zur Bestimmung von  $\frac{T}{2}$  und  $\delta$

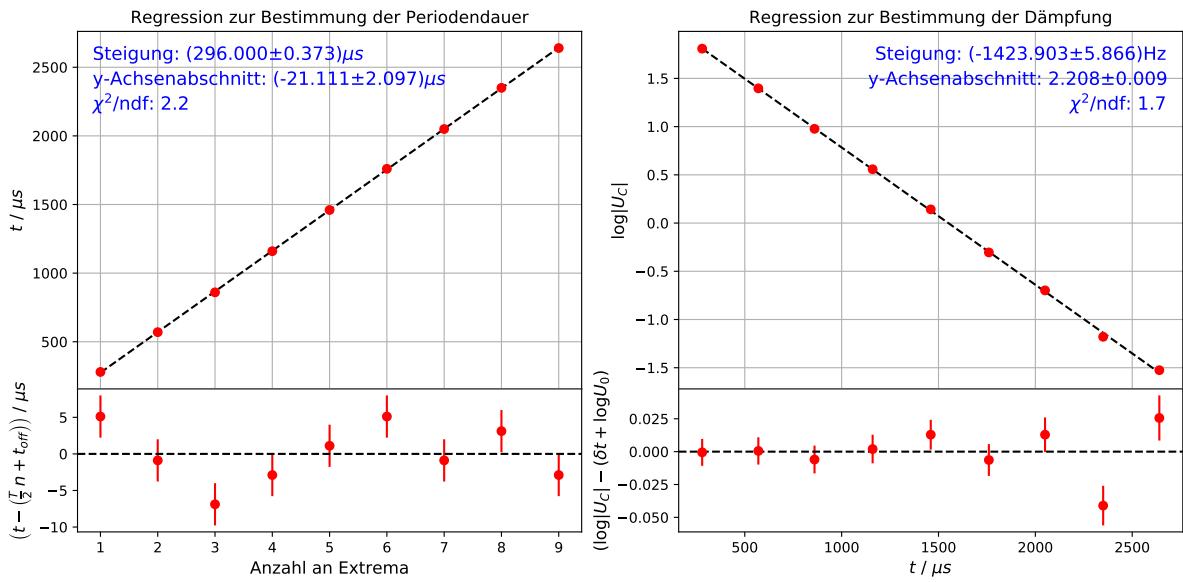


Abbildung 21: Regressionen für den  $20\Omega$  Widerstand zur Bestimmung von  $\frac{T}{2}$  und  $\delta$

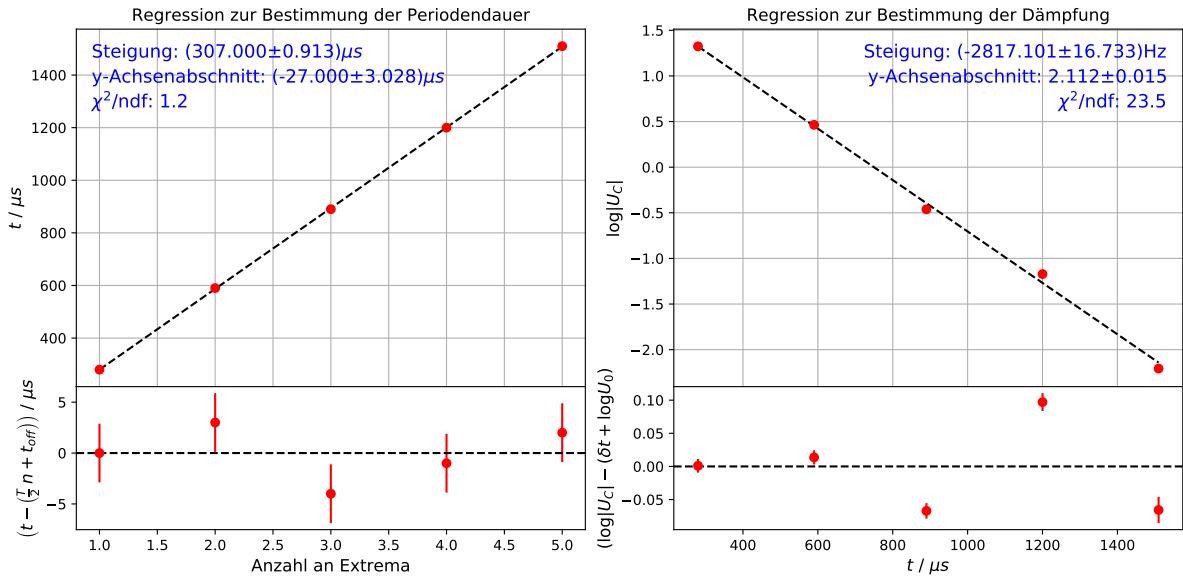


Abbildung 22: Regressionen für den  $47\Omega$  Widerstand zur Bestimmung von  $\frac{T}{2}$  und  $\delta$

## B. LCR-Schwingfall: FFT der übrigen Widerstände

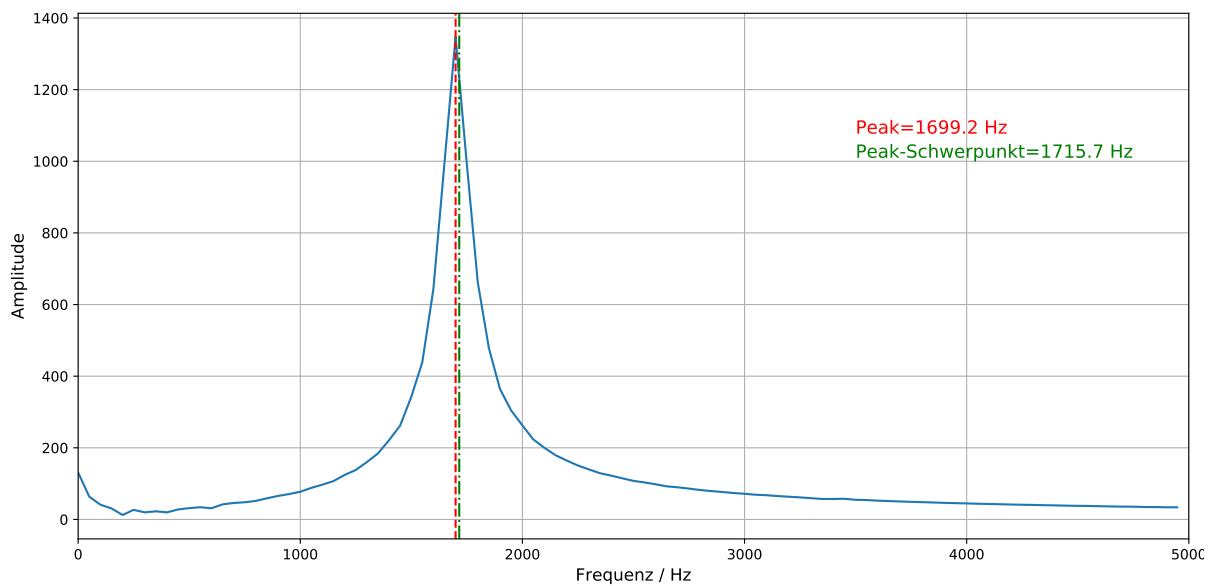


Abbildung 23: Mittels FFT berechnetes Spektrum für die erste Messung des  $1\Omega$  Widerstands. Die rote Linie zeigt das Argument-Maximum an. Die grüne Linie Hingegen den Peak-Schwerpunkt.

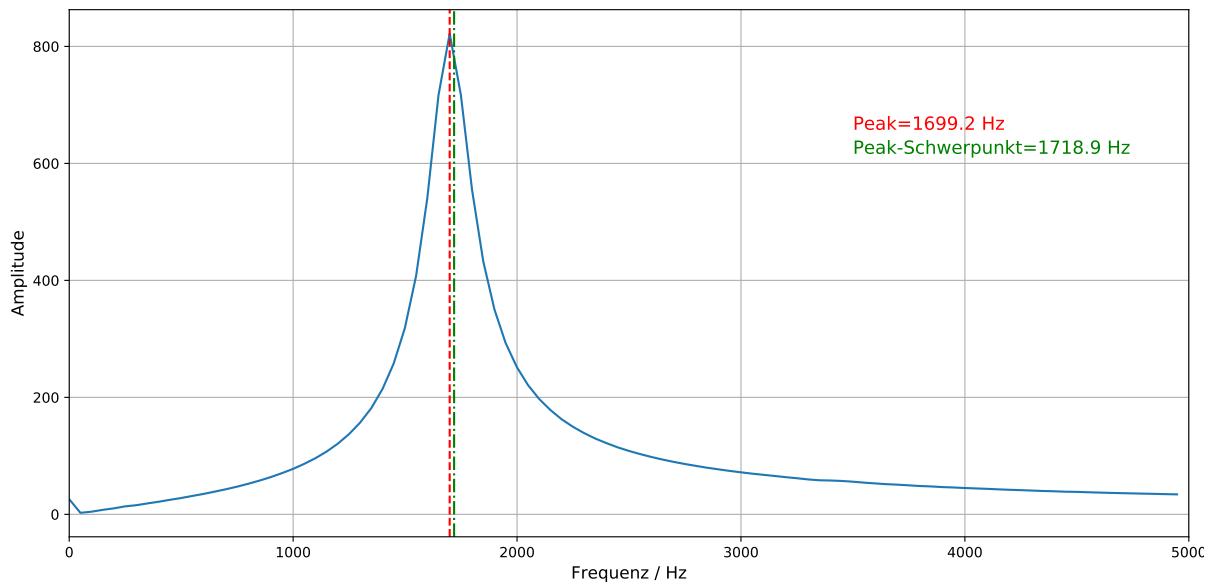


Abbildung 24: Mittels FFT berechnetes Spektrum für die erste Messung des  $5.1\Omega$  Widerstands. Die rote Linie zeigt das Argument-Maximum an. Die grüne Linie Hingegen den Peak-Schwerpunkt.

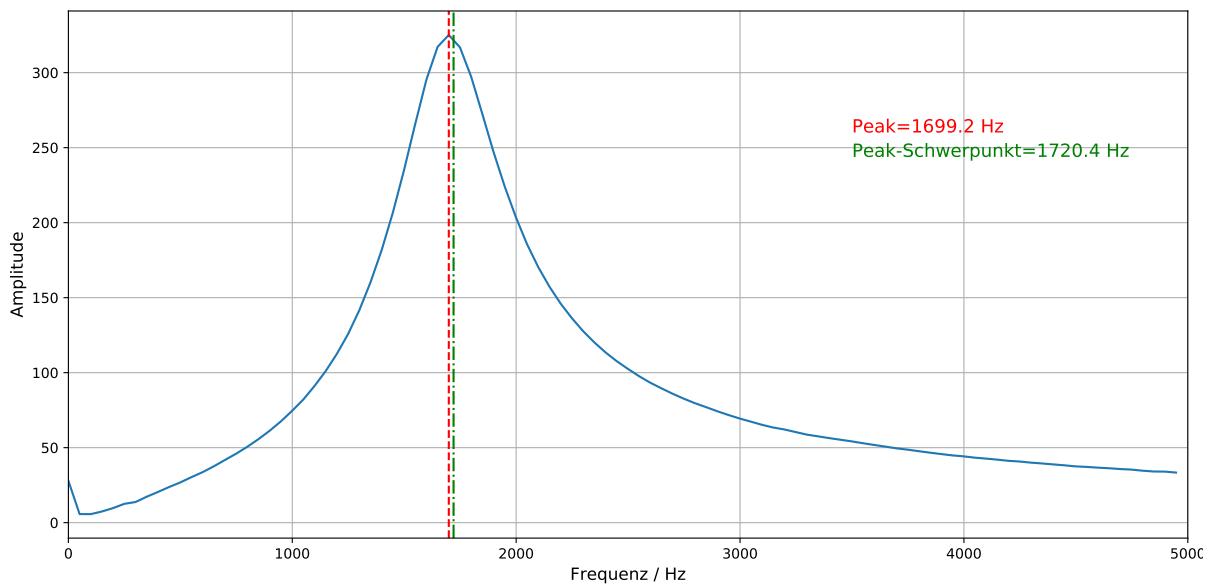


Abbildung 25: Mittels FFT berechnetes Spektrum für die erste Messung des  $20\Omega$  Widerstands. Die rote Linie zeigt das Argument-Maximum an. Die grüne Linie Hingegen den Peak-Schwerpunkt.

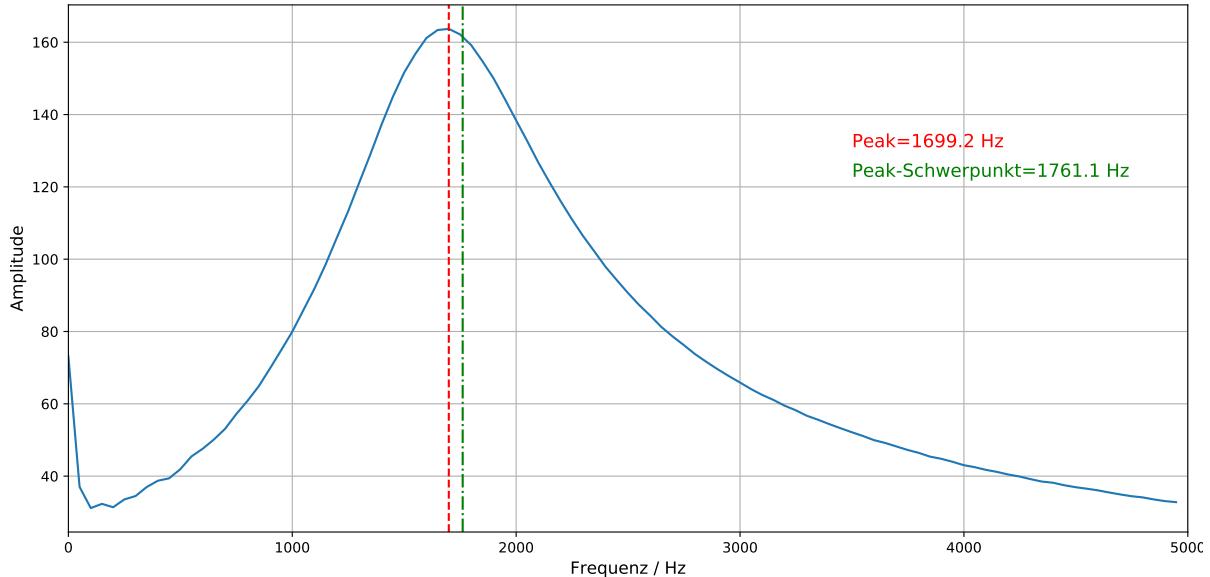


Abbildung 26: Mittels FFT berechnetes Spektrum für die erste Messung des  $47\Omega$  Widerstands. Die rote Linie zeigt das Argument-Maximum an. Die grüne Linie Hingegen den Peak-Schwerpunkt.

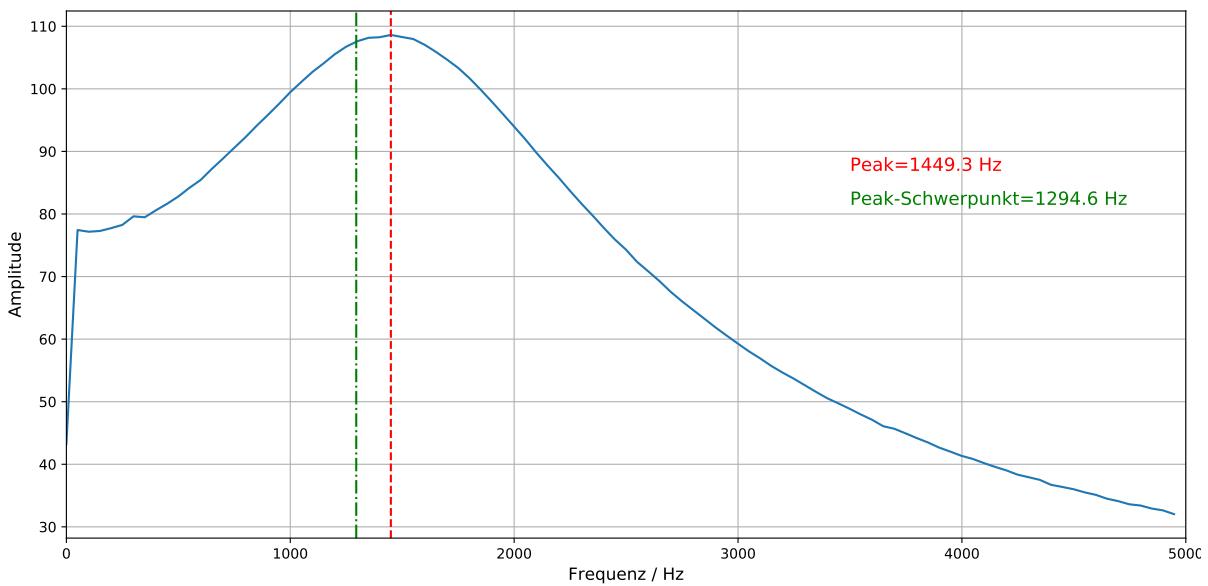


Abbildung 27: Mittels FFT berechnetes Spektrum für die erste Messung des  $100\Omega$  Widerstands. Die rote Linie zeigt das Argument-Maximum an. Die grüne Linie Hingegen den Peak-Schwerpunkt.

### C. LCR-Schwingfall: Exp-Einhüllende der übrigen Widerstände

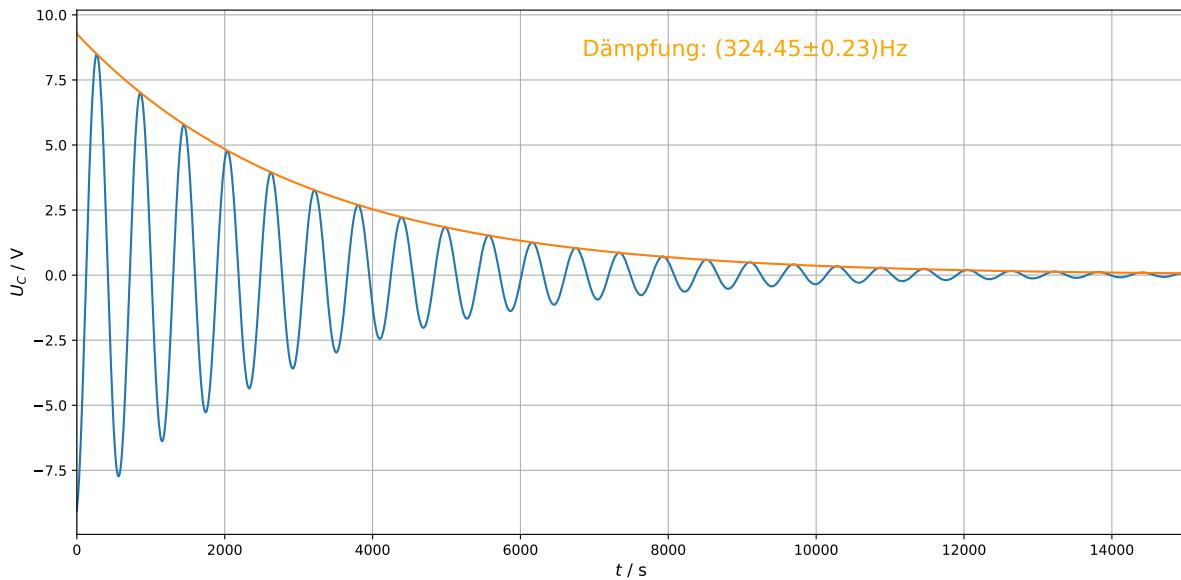


Abbildung 28: Mittels Python berechnete exponentiell Einhüllende für die zweite Messung des  $1\Omega$  Widerstands.

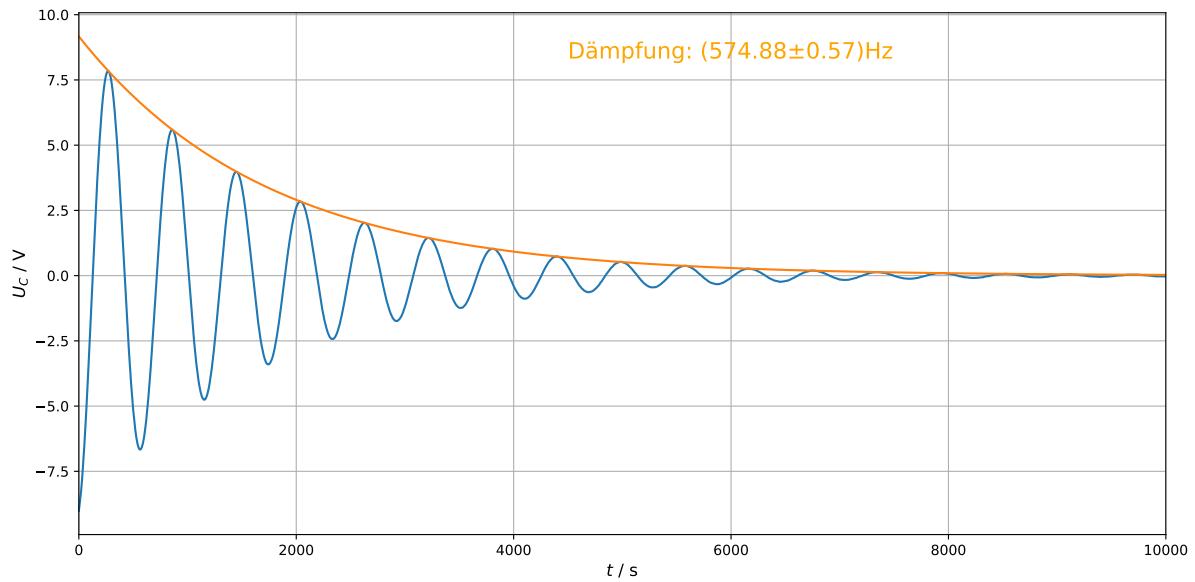


Abbildung 29: Mittels Python berechnete exponentiell Einhüllende für die zweite Messung des  $5.1\Omega$  Widerstands.

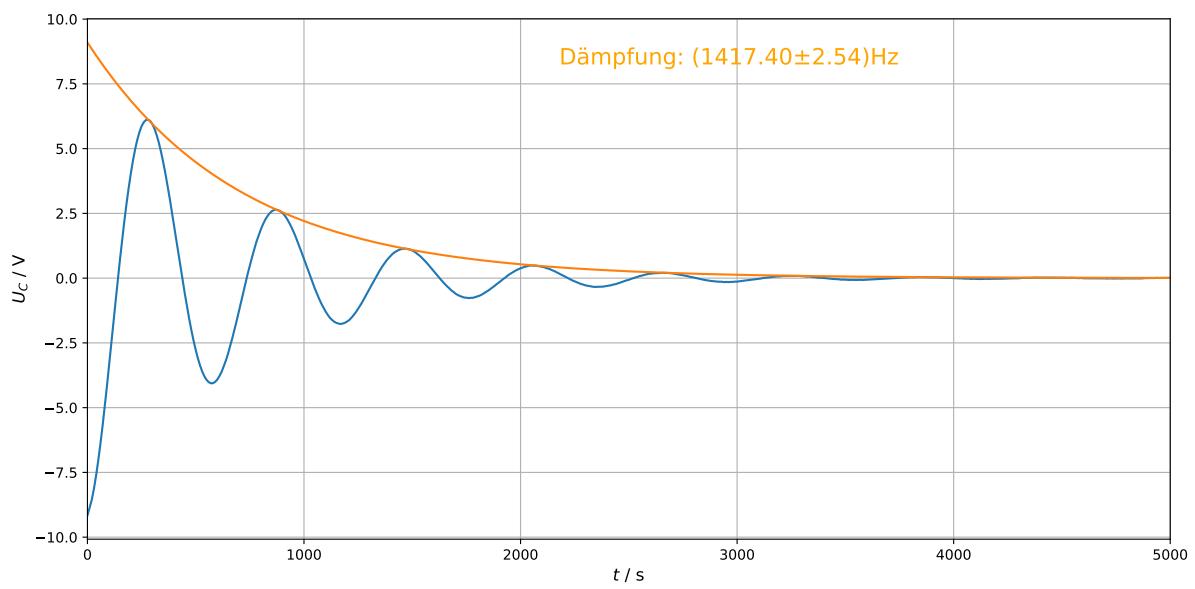


Abbildung 30: Mittels Python berechnete exponentiell Einhüllende für die zweite Messung des  $20\Omega$  Widerstands.

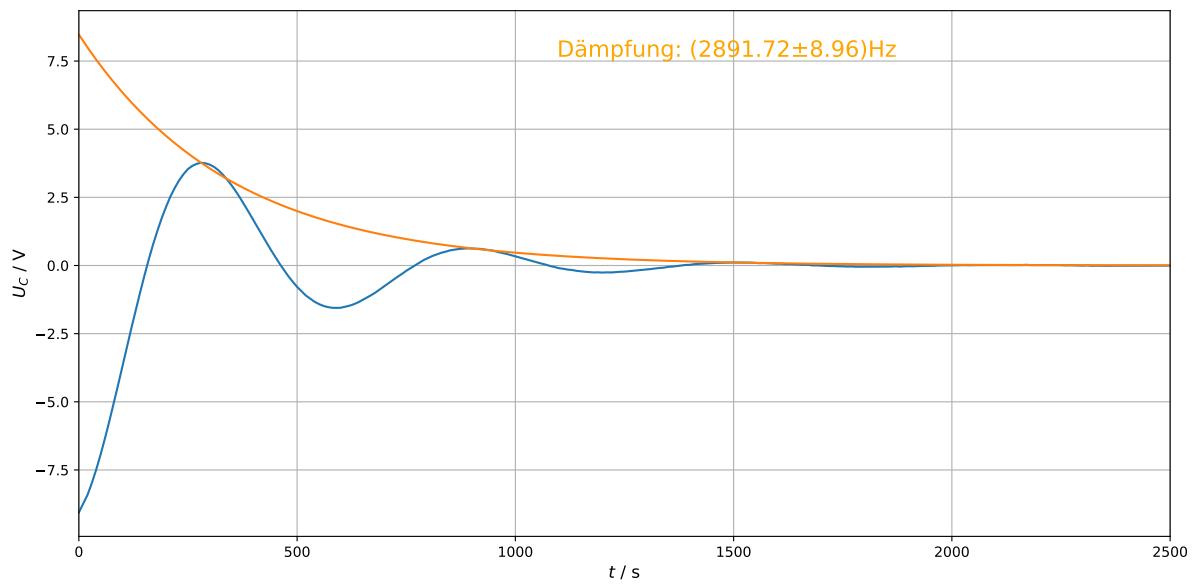


Abbildung 31: Mittels Python berechnete exponentiell Einhüllende für die zweite Messung des  $47\Omega$  Widerstands.